

## יצירת אזעקה לדלת

### שימוש במעגל חשמלי ליצירת אזעקה

1. הציעו דרך לייצר, מתקן שיזמזם כשמישהו פותח דלת.
2. רשמו אילו רכיבים חשמליים אתם צריכים וציירו את המתקן (השתמשו בסימנים מוסכמים).
3. בקשו מהמורה את הרכיבים הדרושים לכם ובנו את המתקן

האזעקה של: \_\_\_\_\_

הרכיבים אותם נצטרך

ציור המעגל החשמלי




מנוע



זמזם



נורה

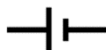

מקור כוח (סוללה)



מתג פתוח



מתג סגור



חוט מוליך