

### אתגר זוגי – ציור מעגל חשמלי לחברה

1. ציירו מעגל חשמלי (השתמשו בסימנים המוסכמים).
2. תנו לחברה לבנות את המעגל החשמלי שציירתם.

### ציור המעגל החשמלי




מנוע



זמזם



נורה

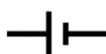

מקור כוח (סוללה)



מתג פתוח



מתג סגור



חוט מוליך